#### Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Informatik Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme Prof. Dr. Linnhoff-Popien



# Tutoriumsblatt 4 Rechnerarchitektur im SoSe 2020

### Zu den Modulen G, H

Tutorium: Die Aufgaben werden in Tutorien-Videos vorgestellt, die am 14. Mai 2020 (17 Uhr)

veröffentlicht werden.

## Aufgabe T11: Minimierung mittels Karnaugh

(- Pkt.)

Minimieren Sie folgende Funktionen mit Hilfe des Karnaugh-Diagramms. Geben Sie dabei sowohl das jeweilige gezeichnete Karnaugh-Diagramm, als auch die zugehörige minimierte Funktion in disjunktiver Form an!

a. 
$$y_1 = (x_1x_2\overline{x}_3) + (x_1\overline{x}_2\overline{x}_3) + (\overline{x}_1\overline{x}_2\overline{x}_3) + (\overline{x}_1x_2\overline{x}_3) + (x_1\overline{x}_2x_3) + (x_1x_2x_3)$$

b. 
$$y_2 = (\overline{x}_2 x_3 x_4) + (\overline{x}_1 x_2 x_3 x_4) + (x_1 x_2 \overline{x}_3 x_4) + (\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3 x_4) + (\overline{x}_1 x_2 x_3 \overline{x}_4) + (\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3 \overline{x}_4) + (\overline{x$$

## Aufgabe T12: Schaltfunktion

(- Pkt.)

Gegeben ist folgende Wahrheitstabelle:

a	b	С	d	f(a,b,c,d)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

a. Geben Sie die Schaltfunktion von f in disjunktiver Normalform (DNF) an.

- b. Vereinfachen Sie die Funktion unter Verwendung eines Karnaugh-Diagramms.
- c. Nehmen Sie an, dass die Wahrheitstabelle wie oben gegeben ist, jedoch ohne die letzte Zeile. Das heißt, die neue Funktion f' ist auf dem Eingabe-4-Tupel (a=1, b=1, c=1, d=1) undefiniert. Wie wirkt sich das auf Ihre Möglichkeiten aus, die neue Funktion f' zu vereinfachen? Verdeutlichen Sie Ihre Antwort an einem neuen Karnaugh-Diagramm, und geben Sie eine möglichst einfache Darstellung von f' an.

# Aufgabe T13: Quine-McCluskey

(- Pkt.)

- a. Vereinfachen Sie den folgenden Booleschen Term unter Anwendung des Algorithmus von Quine-McCluskey:
  - $$\begin{split} f(x) &= \overline{x}_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 \overline{x}_4 + \overline{x}_1 x_2 x_3 x_4 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 \overline{x}_4 + x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 x_4 + x_1 \overline{x}_2 x_3 x_4 + x_1 x_2 \overline{x}_3 \overline{x}_4 + x_1 x_2 \overline{x}_3 x_4 \\ \text{Geben Sie dabei alle notwendigen Schritte an!} \end{split}$$
- b. Berechnen Sie die Kosten vor und nach der Optimierung. Wie viel kann an Kosten eingespart werden?
- c. Begründen Sie, ob in diesem Beispiel auch eine Optimierung mittels Karnaugh-Diagrammen möglich wäre.