

Übungsblatt 10

Rechnerarchitektur im SoSe 2020

Zu den Modulen M


Besprechung: Besprechung der Übungsaufgaben in den Übungsgruppen vom 6. – 10. Juli 2020

Aufgabe Ü21: Latch- bzw. Flip-Flop-Schaltungen


(– Pkt.)

Bearbeiten Sie die folgenden Teilaufgaben zum Thema Schaltwerke:

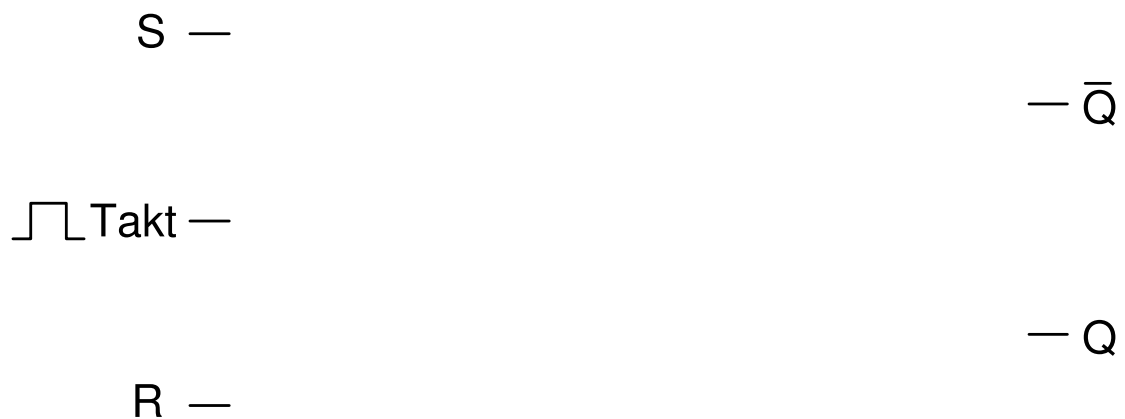- a. Zeichnen Sie das Schaltnetz eines getakteten SR-Latch, indem Sie folgende Vorlage ergänzen. Verwenden Sie dabei ausschließlich **NOR-Gatter** und Leitungen.



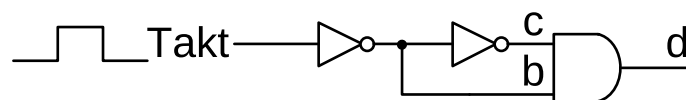- b. Gegeben sei folgendes Schaltnetz eines Impulsgenerators.



Ergänzen Sie folgende Vorlage zu einem Impulssdiagramm für die Ausschnitte b, c, d basierend auf dem eingezeichneten Takt. Dabei verursacht jedes Gatter eine kurze aber nicht vernachlässigbare Verzögerung des Signals. Insbesondere ist die Verzögerung der NOT-Gatter größer als die des AND-Gatters.

